


Titolo: Accendere 1 lampadina, con fili, alimentatore, portalampada.

Scopo:

1. Operativo: detto nel titolo.
2. Concetto: nozione di circuito.

Fili elettrici di collegamento, in colore.


Circuito “Alimentatore-
lampadina”.

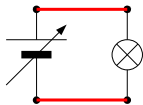


Usare solo la regolazione fine, e' prudentziale e sufficiente.

Usare disattenti la regolazione grossa, rompe la lampadina. Già fatto.

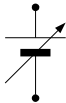
Collegare i fili di alimentazione
all'alimentatore.



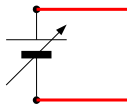
COLLEGARE la lamp tramite I FILI.
= completare il circuito-giro di conduttori e corrente.



Collegamento fatto.

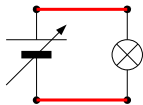

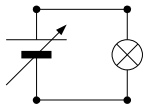In un disegno piu' astratto (topo-logico), i tratti che uniscono i poli non sono fili, ma collegamenti astratti.



Icona.

