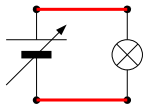


Titolo: Lampadina. Caratteristica tensione-corrente; intensita' e colore della luce; temperatura.

Scopo: e' nel titolo.

Circuito “Alimentatore-lampadina”.



Fili elettrici di collegamento,
in colore.

Usare solo la regolazione fine, e' prudentiale e sufficiente.

Usare disattenti la regolazione grossa, rompe la lampadina. Già fatto.

Misurar					Calcular	
V	I	ILuce	Colore	T	V/I	$\Delta V/\Delta I$
0	0	0	N.A.		n	0
0,5						
1,0						
1,5						
2,0						
2,5						
3,0						
3,5						
4,0						
4,5						
...						